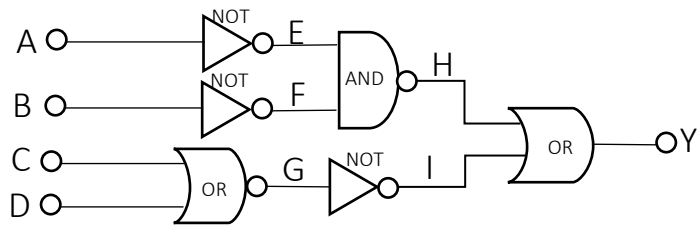


✍️ A. Segui con attenzione questo video → <https://youtu.be/gTUCsdvYzSs>



✍️ B. Gioca con la logica. Questo è un circuito che unisce le tre porte logiche che hai conosciuto. Se in entrata A dà zero, B dà uno, C dà uno, che segnali si avranno in E, F, G, H, I e nell'uscita Y?
 E = _____ H = _____
 F = _____ I = _____
 G = _____ Y = _____

✍️ C. Usa ancora la logica e risolvi questi problemi per immagini. Devi mantenere le bilance in equilibrio!

